


Logique combinatoire (2)

Représentation symbolique

1


Table de codage

N	ABCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

 

1 seule entrée active à la fois  $\equiv$  Codes  $\equiv$  Matrice OU

2

 


3

1 seule sortie active à la fois  $\equiv$  Décodeur  $\equiv$  Matrice ET


Table de Décodage

$e_2, e_1, e_0$	$S_i$
0 0 0	$S_0 = 1$ ( $S_i = 0$ de $i=1$ à $7$ )
0 0 1	$S_1 = 1$ ( $S_0 = 0; S_i = 0$ de $i=2$ à $7$ )
0 1 0	$S_2 = 1$ ( $S_0 = S_1 = 0; S_i = 0$ de $i=3$ à $7$ )
0 1 1	$S_3 = 1$ etc...
1 0 0	$S_4 = 1$
1 0 1	$S_5 = 1$
1 1 0	$S_6 = 1$
1 1 1	$S_7 = 1$

Représentation Symbolique

 


4

 

 5. Multiplier par 2  $\equiv$  Décaler le mot binaire vers la gauche  
 Diviser par 2  $\equiv$  \_\_\_\_\_ droite

car:  $N = \dots + b_i \cdot 2^i + \dots$   
 $N \times 2 \rightarrow b_i \cdot 2^{i+1} = 2 \times b_i \cdot 2^i$

Le bit introduit par décalage étant à 0.  $2 \times 2$  sur 4 bits = ~~0010~~  $\rightarrow$   $(b_i)4 = 0100$  et  $1 = 01$   
 $\rightarrow$  Pas besoin de faire la table de transcodage, il suffit de prendre les bits décalés de 1 cran:



⑥

a) idem que ~~l'ex.~~ 7.  
 mais les 6 dernières  
 lignes sont indéfinies (x)  
 pour a b c d e f g

	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
A	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
B	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
C	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
D	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
E	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1


(6)  
~~N(BCD)~~ abis):  
 N(7 segments)

N	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
A	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
B	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
C	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
D	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
E	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

b)

a	CD	00	01	11	10
AB	00	1	0	1	1
01	0	1	1	1	1
11	X	X	X	X	X
10	1	1	X	X	X

 
$$a = A + C + BD + \overline{BD} = A + C + B \oplus D$$



b bis)


a	CD	00	01	11	10
AB	00	1	0	1	1
01	0	1	1	1	1
11	1	1	0	1	1
10	1	1	1	0	1
 
$$a = \overline{B} \overline{D} + \overline{A} C + A \overline{D} + A \overline{B} C + \overline{A} B D + B C$$




7


4.4.2 Réalisation:

 

Représentation Synthétique

 


opérateurs OU:

 


12.4.4.3 Applications:

 12.4.4.3.1 Sélection d'un bit parmi plusieurs bits  
 Mais aussi:  
 Sélection d'un mot binaire parmi plusieurs mots binaires  
 ex: sélection d'un mot de 3 bits parmi 4 mots de 3 bits:  
 => il faut autant de multiplexeurs qu'il y a de bits dans le mot (ici 3 multiplexeurs):



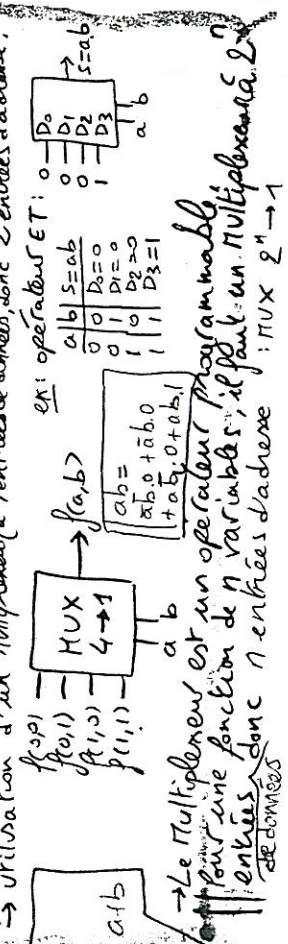12.4.4.3.2 Matérialisation d'une fonction logique:  
 toute fonction logique peut se mettre sous forme canonique  
 -> ex: a 2 variables:  $f(a,b) = \bar{a}\bar{b}(0,0) + \bar{a}b(0,1) + a\bar{b}(1,0) + ab(1,1)$   
 avec:  $f(i,j) = \text{valeur particulière de la fonction logique lorsque } a=i \text{ et } b=j$   
 -> utilisation d'un multiplexeur à 4 entrées de données, donc 2 entrées d'adresse:





#15

On ne fait pas les regroupements pour pouvoir utiliser un multiplexeur :


16

On pourrait toujours faire comme dans l'exercice précédent utiliser 4 variables pour les adresses du MUX (6 MUX est alors un MUX 6-1) avec en entrées de données des 0 et des 1, mais pour réduire la taille du MUX, on peut utiliser des données de variables

soit un pb. donné ; voir table de Karnaugh →


		a	
		c	d
b	0	0	1
	1	1	0
c	0	0	0
	1	1	0

 on peut utiliser un multiplexeur qui donne en sortie (y) voulue.



$$y = c\bar{a} + \bar{c}a$$
 
$$y = a\bar{b}\bar{c}d + a\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}\bar{d}$$




$$y = \bar{a}\bar{b} \cdot (cd + c\bar{d}) + \bar{a}b \cdot (cd + c\bar{d}) + ab(\bar{c}\bar{d}) + ab(\bar{c}d)$$


$$= \sum d_i \cdot m_i \quad y = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}d$$

- Sur d0: on doit appliquer:  $cd + c\bar{d} = c$
- d1:  $cd + c\bar{d} = c$
  - d2:  $\bar{c}\bar{d}$
  - d3:  $\bar{c}\bar{d}$

 avantage: réduction du nombre de variables: On est passé d'un problème à 4 variables abcd à un problème à 2 variables a, b, c, d



 
Une que b se simplifie, on pourrait même utiliser un MUX  $2 \rightarrow 1: y = c\bar{a} + \bar{c}a$



 12.4.4.3.3 Conversion parallèle-série

Soit un mot binaire  $D = d_3 d_2 d_1 d_0$  disponible en mode parallèle, c'est-à-dire sur quatre fils, chaque fil étant affecté à un élément binaire du mot.


Pour transmettre les éléments binaires en série, c'est-à-dire les uns à la suite des autres sur un seul fil, il faut d'abord transmettre  $d_0$ , puis  $d_1$ , puis  $d_2$  et enfin  $d_3$ . Ceci revient à sélectionner (ou à aiguiller) l'un des éléments binaires de  $D$  sur le fil unique de sortie série. Le multiplexeur est capable d'effectuer cette tâche si les combinaisons correspondantes sont placées successivement sur les commandes de sélection.



combinatoires

Dans le premier temps il faut que  $A_1 = A_0 = 0$  pour que  $S = B_0 = d_0$ .  
 Ensuite  $A_0$  passe à 1 ce qui impose  $S = B_1 = d_1$ .  
 Puis  $A_1 = 1$  et  $A_0 = 0$  d'où  $S = B_2 = d_2$ .  
 Et enfin  $A_1 = A_0 = 1$  alors  $S = B_3 = d_3$ .

D'où le chronogramme :

 

Génération de fonctions

Toute fonction logique combinatoire peut se mettre sous forme canonique (cf. § 2.2.1, théorèmes d'expansion de Shannon). Par exemple, une fonction de deux variables  $A$  et  $B$  se développe suivant l'expression

$$f(A, B) = \bar{A}\bar{B}f(0,0) + \bar{A}Bf(0,1) + A\bar{B}f(1,0) + ABf(1,1)$$

où  $f(i,j)$  est la valeur particulière de la fonction logique lorsque  $A = i$  et  $B = j$ .

Un multiplexeur à quatre entrées, donc deux commandes, délivre une sortie  $S$  reliée aux commandes  $C_1, C_0$  par la relation


$$S = C_1 C_0 E_0 + \bar{C}_1 C_0 E_1 + C_1 \bar{C}_0 E_2 + C_1 C_0 E_3$$

En comparant les deux relations précédentes, il est facile de voir qu'il est possible de réaliser toutes les fonctions de deux variables en identifiant  $S$  et  $f(A, B)$ ,  $C_1$  et  $A$ ,  $C_0$  et  $B$ , les valeurs des entrées du multiplexeur et celles de la fonction.

Les entrées de sélection du multiplexeur sont alors les variables de la fonction, et les entrées du multiplexeur permettent de sélectionner la fonction à réaliser.

## 4.5 Le Démultiplexeur

 12.4.5.1 Définition : aiguille 1 donnée sur 1 parmi 2<sup>n</sup> sorties :




Les sorties non aiguillées sont non activées par convention on les suppose au niveau 0 (en fait, ça peut être 0 ou 1 suivant la technique utilisée par le constructeur)

### 12.4.5.2

Equation des sorties:  $S_i = m_i \cdot d$  ← minterme


ex:  $S_3 = a_2 a_1 a_0 \cdot d$

### 12.4.5.3

 


## 12.4.5.4 Applications
 
### 12.4.5.4.1 Conversion Série / Parallèle



 
### 12.4.5.4.2 Affichage Multiplexé

Soit 4 chiffres à afficher ; on peut afficher les chiffres l'un après l'autre très vite pour donner l'impression de simultanéité à l'œil



 Les circuits intégrés sur 1 parmi 2<sup>n</sup> sorties



Un démultiplexeur distribue l'information d'entrée vers l'une des 2<sup>n</sup> sorties, la sélection de la sortie concernée étant effectuée par n variables de commande. Les autres sorties sont alors dans un état de repos. Lorsque l'entrée est toujours égale à 1, le démultiplexeur fonctionne comme un décodeur binaire.

- A<sub>1</sub>A<sub>0</sub> = 00 S<sub>0</sub> = D
- A<sub>1</sub>A<sub>0</sub> = 01 S<sub>1</sub> = D
- A<sub>1</sub>A<sub>0</sub> = 10 S<sub>2</sub> = D
- A<sub>1</sub>A<sub>0</sub> = 11 S<sub>3</sub> = D

12.4.6 3.10. LES CIRCUITS INTÉGRÉS ARITHMÉTIQUES

12.4.6.1 3.10.1. L'ADDITIONNEUR

C'est le circuit réalisant l'addition de deux nombres binaires. La table d'addition de deux nombres à un élément binaire est la suivante :

	b	0	1
a	0	0	1
	1	1	10

r ←

Le résultat de l'opération comporte deux parties :

— la somme  $\Sigma$  :

	h	0	1
a	0	0	1
	1	1	0


$\Sigma = a \oplus b$

— et la retenue r :


	b	0	1
a	0	0	0
	1	0	1

$r = ab$

 Le circuit élémentaire réalisant cette opération est le demi-additionneur :




 Pour effectuer une addition de deux nombres binaires à plusieurs chiffres, une première technique consiste à additionner successivement les chiffres de même poids avec éventuellement la retenue de l'addition précédente.



La structure de l'additionneur de deux nombres est alors répétitive. Une cellule élémentaire peut donc être utilisée pour chaque poids. Elle est appelée **additionneur complet**. L'addition globale est réalisée par la mise en cascade des cellules au sens des retenues.

 
L'additionneur complet est défini par la table de vérité ci-après :



$\Sigma_i = a_i \oplus b_i \oplus r_i$

$r_{i+1} = a_i b_i + r_i (a_i + b_i)$

Ce qui donne le schéma :

 

L'addition de deux nombres de  $n$  éléments binaires nécessite  $n$  additionneurs complets, la retenue appliquée sur les plus faibles poids est nulle et chaque retenue calculée est appliquée au chiffre de poids immédiatement supérieur.

Cette solution est intéressante d'un point de vue du matériel parce que répétitive. Par contre, comme le résultat d'une addition ne peut pas être obtenu instantanément, le temps maximum mis pour obtenir le résultat est directement proportionnel au nombre d'additionneurs. En effet, après le premier temps de calcul la retenue  $r_1$  est appliquée au second additionneur. Ce n'est qu'après le second temps de calcul que la retenue  $r_2$  est délivrée et ainsi de suite, jusqu'au dernier additionneur. Pour cette raison, l'addition ainsi réalisée porte le nom d'« **additionneur à propagation de la retenue** » ou « **additionneur à retenue série** ».


Pour éliminer cet inconvénient, la seconde technique consiste à calculer toutes les retenues en parallèle, directement à partir des données sans même calculer les sommes partielles. Le circuit ainsi réalisé est alors appelé « **additionneur à retenue anticipée** ».

En reprenant le tableau de Karnaugh relatif au calcul de la retenue il vient :

$r_{i+1} = a_i b_i + r_i (a_i + b_i)$

Afin d'éviter des temps de calcul cumulatifs, il ne faut pas utiliser la relation en tant que relation de récurrence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser un résultat de calcul pour le calcul suivant. Il faut systématiquement recalculer chaque terme, ce qui donne en posant  $S_i = a_i + b_i$  et  $P_i = a_i b_i$  :


$r_i = P_0 + r_0 S_0$

 


De même :

$$r_2 = p_1 + r_1 s_1 = p_1 + (p_0 + r_0 s_0) s_1$$

$$r_2 = p_1 + p_0 s_1 + r_0 s_0 s_1$$

 

$\tau_1$   $\tau_2$

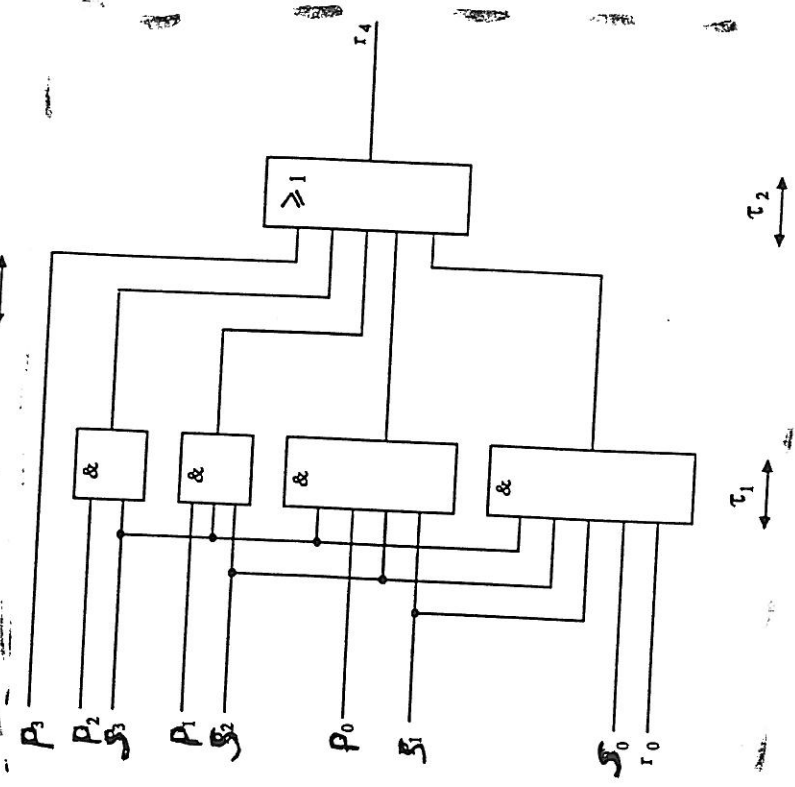

$\tau_1$   $\tau_2$

Et ainsi de suite :

$$r_3 = p_2 + r_2 s_2 = p_2 + (p_1 + p_0 s_1 + r_0 s_0 s_1) s_2$$

$$r_3 = p_2 + p_1 s_2 + r_0 s_0 s_1 s_2$$


et :

$$r_4 = p_3 + r_3 s_3$$

$$= p_3 + p_2 s_3 + p_1 s_2 s_3 + p_0 s_1 s_2 s_3 + r_0 s_0 s_1 s_2 s_3$$

On constate que les temps de calcul des retenues sont tous égaux. Ils correspondent au temps de transit de l'information dans une porte ET ( $\tau_1$ ) et une porte OU ( $\tau_2$ ) en cascade (le nombre d'entrée d'une porte n'affectant pas son temps de transit).

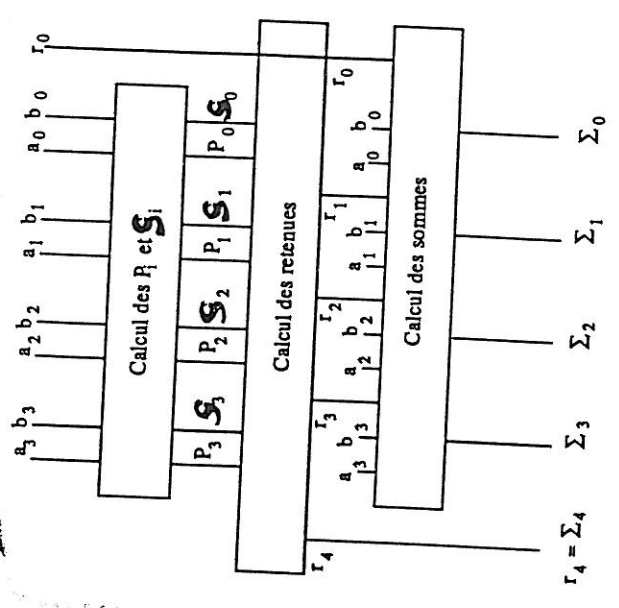La structure d'un additionneur quatre éléments binaires utilisant la technique de calcul anticipé des retenues est la suivante :



Afin d'illustrer le gain apporté par le principe de la retenue anticipée, le tableau ci-après donne les temps de calcul pour une addition de deux nombres de formats différents :

On appelle a. f. l.

Les circuits intégrés

Format de chaque nombre en bits	Temps de calcul en nS (logique TTL série N)	
	Propagation de la retenue	Retenue anticipée
4	24	24
8	36	36
12	48	36
16	60	36
64	192	60

12.4.6.2 Soustraction  
 12.4.6.3 LE COMPAREUR  
 on se ramène à une addition  
 le nombre négatif est codé en complément à 2:  
 $B \rightarrow \overline{B} + 1$   
 $1001 \rightarrow 0110 + 1 = 0111$   
 + arithmétique binaire logique

Un comparateur est un dispositif capable de détecter l'égalité de deux nombres et éventuellement d'indiquer le nombre le plus grand ou le plus petit.

Principe

Pour effectuer la comparaison de deux nombres, deux techniques sont couramment utilisées :

— La soustraction des deux nombres. Si le résultat de l'opération  $A - B$  est positif, cela signifie que  $A$  est supérieur à  $B$ . Si le résultat est nul, les deux nombres sont égaux.

— Une comparaison bit à bit. C'est cette méthode qui est utilisée dans la plupart des circuits intégrés commercialisés. La comparaison s'effectue poids à poids en commençant par le chiffre le plus significatif.

Les nombres  $A$  et  $B$  ayant le même format, le nombre  $A$  est forcément supérieur à  $B$  si son élément binaire le plus significatif (MSB) est supérieur à celui de  $B$ . Si ces deux éléments binaires sont égaux, la supériorité (ou l'infériorité) ne peut être déterminée que par l'examen des bits de poids immédiatement inférieur et ainsi de suite.

L'examen des poids successifs s'arrête dès que l'un des éléments binaires est supérieur ou inférieur à l'autre. Les deux nombres  $A$  et  $B$  sont égaux si, après avoir examiné tous les éléments binaires, il n'a pas été détecté de supériorité ou d'infériorité.

combinatoires


Comparateur donnant l'égalité de deux nombres

C'est le comparateur le plus simple. Deux nombres sont égaux si tous les chiffres sont égaux deux à deux. Pour détecter l'égalité de deux éléments binaires, un opérateur OU exclusif complétement est indispensable. Un opérateur ET indique la simultanéité de toutes les inégalités partielles.

Soient deux nombres  $A$  et  $B$  de quatre éléments binaires chacun,  $A = a_3a_2a_1a_0$  et  $B = b_3b_2b_1b_0$  :

$A = B$  si  $(a_3 = b_3)$  ET  $(a_2 = b_2)$  ET  $(a_1 = b_1)$  ET  $(a_0 = b_0)$

Ce qui donne le schéma :

 

3. Comparateur complet


Par analogie avec l'additionneur, la conception d'un comparateur complet pour des nombres de quatre éléments binaires peut se faire de deux façons différentes.

— Première solution : En cascade, c'est-à-dire avec propagation des égalités partielles. Les poids de  $A$  et de  $B$  sont comparés en commençant par le plus élevé. La comparaison sur les poids faibles ne peut être faite que si tous les bits de poids plus élevés sont égaux deux à deux.
 
## 12.4.6.4. Générateur de Parité

On appelle parité d'un mot binaire  $N$  le nombre de 1 contenus dans le mot. Le mot a une parité paire si ce nombre de 1 est pair. Afin de rendre les transmissions numériques plus robustes au bruit, on adjoint un bit à tous les mots transmis. Le bit, dit de parité, est choisi de façon à ce que le mot complet formé du mot et du bit de parité soit pair.

Le principe utilisé pour générer ce bit de parité repose sur la propriété du OU exclusif :  $a \oplus b \oplus c \oplus \dots \oplus m$  vaut 1 si un nombre impair de variables est au niveau 1 :



rappel :  $a \oplus b = a\bar{b} + \bar{a}b$   
 $\overline{a \oplus b} = \overline{a\bar{b} + ab} = aob$

$k_1$

$m_2$	$m_1$	$m_0$
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$$k_1 = \overline{m_2} \overline{m_1} \overline{m_0} + \overline{m_2} m_1 m_0 + m_2 \overline{m_1} \overline{m_0} + m_2 m_1 m_0$$

$$= \overline{m_2} (\overline{m_1} \overline{m_0} + m_1 m_0) + m_2 (m_1 \overline{m_0} + \overline{m_1} m_0)$$

$$= \overline{m_2} (\overline{m_0} \oplus m_1) + m_2 (m_0 \oplus m_1)$$


$$k_1 = \overline{m_0} \oplus m_1 \oplus m_2 \quad (\oplus \text{ est associatif})$$

25. De la même façon que pour l'exercice 24, on obtient :


	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g
S	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
E	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
I	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0

d'où les équations logiques :

 $a = X + Y = \bar{Z} = d = f = g$   
 $b = Z$   
 $c = \bar{Y}$   
 $e = Y$



 26. Pour effectuer la comparaison de deux nombres de 5 bits à l'aide d'un seul comparateur 4 bits cascade, il suffit d'utiliser ses entrées de mise en cascade pour l'une des variables. Compte tenu du schéma du 7485, c'est la variable de plus faible poids qui doit y être connectée.




Un circuit de détection d'égalité doit néanmoins être rajouté pour valider l'égalité globale.

exercices

Se calculer une communication se fait en ajoutant de la redondance au message

$m_2$	$m_1$	$m_0$	$k_1$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

a)  $k_1 = m_0 \oplus m_1 \oplus m_2$

 

1°)  $k_1$  est le seul élément binaire de contrôle entrant dans le test de parité  $T_1$ , donc  $k_1$  doit être calculé à l'émission de telle façon que le nombre de 1 dans les éléments binaires 1, 3, 5, 7 soit pair.

Convention :  
 $T = 1$  si even  
 $T = 0$  si odd


$m_2$	$m_1$	$m_0$	$k_1$	$T$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

$T = m_2 \oplus m_1 \oplus m_0 \oplus k_1$

$k_1 = m_1 \bar{m}_2 \bar{m}_4 + m_1 m_2 m_4 + \bar{m}_1 \bar{m}_2 m_4 + \bar{m}_1 m_2 \bar{m}_4$   
 $= m_1 (\bar{m}_2 \bar{m}_4 + m_2 m_4) + \bar{m}_1 (\bar{m}_2 m_4 + m_2 \bar{m}_4)$   
 $= m_1 (m_2 \oplus m_4) + \bar{m}_1 (m_2 \oplus m_4)$   
 $= m_1 \oplus m_2 \oplus m_4$

Solution des exercices

 Autre solution  $k_1$  dépend des quatre éléments binaires du message. Le tableau de Karnaugh correspondant est rempli à partir du code de Hamming.



$$k_1 = m_1 \bar{m}_2 \bar{m}_4 + m_1 m_2 m_4 + \bar{m}_1 \bar{m}_2 m_4$$


$$k_1 = m_1 \oplus m_2 \oplus m_4$$

$k_2$  résulte du test de parité sur les éléments binaires 3, 6, 7, d'où :

$$k_2 = m_1 \oplus m_3 \oplus m_4$$


$$k_3 = m_2 \oplus m_3 \oplus m_4$$

ET DE MÊME

 

2°) Il y a deux solutions :

 a) Fabriquer  $k'_1$  à partir de  $m_1, m_2$  et  $m_4$  et comparer avec  $k_1$  reçu de façon que  $T_1 = 0$  si  $k_1 = k'_1$  (et  $T_1 = 1$  si  $k_1 \neq k'_1$ ); d'où le schéma :



b) Calculer  $T_1$  à partir des différentes possibilités de  $m_1 m_2 m_4 k_1$  (eb 1, 3, 5 et 7).

$k_1$	$m_1$	$m_2$	$m_4$	$T_1$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Ici toutes les combinaisons sont prévues. Certaines sont impossibles s'il n'y a qu'une seule erreur.

Les 1 placés en diagonale indiquent une solution comportant des OU exclusifs.

De même

$$T_1 = k_1 \oplus m_1 \oplus m_2 \oplus m_4$$

$$T_2 = m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 \oplus k_2$$


$$T_3 = m_2 \oplus m_3 \oplus m_4 \oplus k_3$$

et

Le schéma est identique à celui de l'émetteur auquel on ajoute trois OU exclusifs.

3°)  $(T_3 T_2 T_1)_2$  indique le numéro de l'élément binaire erroné, donc celui qu'il faut corriger. La correction consiste simplement à changer l'élément binaire faux à l'aide d'un circuit complément.

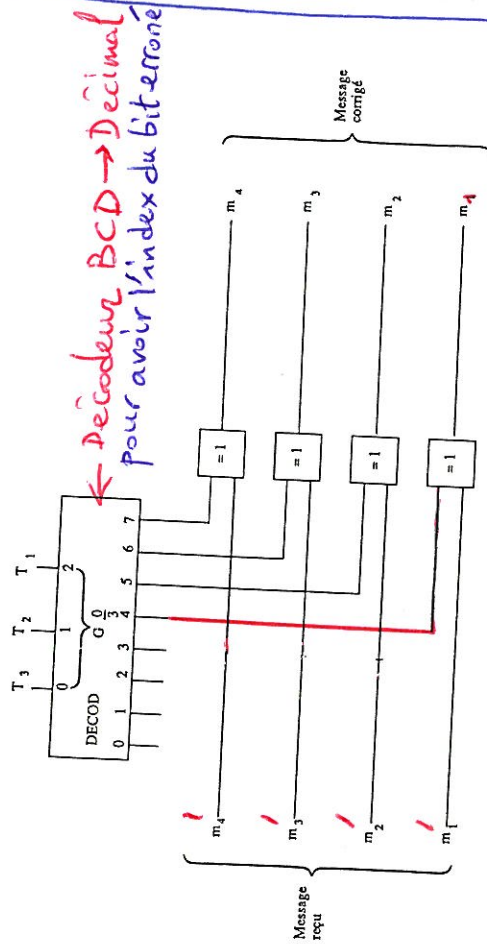Le OU exclusif permet d'être soit un circuit transparent soit un circuit inverseur suivant sa commande.



Il n'est pas utile de corriger les éléments de contrôle.

Rappel: Pour inverser un bit  $b$  selon une commande  $c$   
 $c = 0 =$  pas d'inversion de  $b$ ;  $c = 1 =$  inversion du bit  $b$ ,  
 on utilise un circuit OU exclusif:

$$b \text{ --- } \boxed{=} \text{ --- } c \quad s = b \oplus c = b\bar{c} + \bar{b}c$$

$$\left| \begin{array}{l} c = 0 : s = b \\ c = 1 : s = \bar{b} \end{array} \right.$$

## Bibliographie

Boole G., *The Mathematical Analysis of Logic*, Cambridge (réédité par Blackwell, 1948).

Boole G., *An Investigation of the Laws of Thought*, Londres (réédité par Dover Publications, 1954).

Karnaugh M., « The Map Method of Synthesis of Combinational Logic Circuits », *Communications and Electronics*, n° 9, November 1953, p. 593-599.

McCluskey E.J. Jr., « Minimization of Boolean Functions », *Bell System Technical Journal*, vol. 35, November 1956, p. 1417-1444.

McCluskey E.J. Jr., « Transients in Combinational Logic Circuits », *Redundancy Techniques for Computing Systems*, Spartan Books Co, 1962, p. 9-46.

McCluskey E.J. Jr., *Introduction to the Theory of Switching*, McGraw-Hill Book Co, New York, 1965.

McCluskey E.J. Jr. and Bartee T.C., *A Survey of Switching Circuits Theory*, McGraw-Hill Book Co, New York, 1962.

McCluskey E.J. Jr. and Schorr H., « Essential Multiple Output Prime Implicants », *Proceeding of the Symposium on the Mathematical Theory of Automata*, 1962, Polytechnic Press of the Polytechnic Institute of Brooklyn, New York, p. 437-457.

Quine W.V., « The Problem of Simplifying Truth Functions », *Am. Math. Monthly*, vol. 59, October 1952, p. 521-531.

Quine W.V., « A Way to Simplify Truth Functions », *Am. Math. Monthly*, vol. 62, November 1955, p. 627-631.

Quine W.V., « On Cores and Prime Implicants of Truth Functions », *Am. Math. Monthly*, vol. 66, November 1959, p. 755-760.

Shannon C.E., « A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits », *Transactions of the AIEE*, vol. 57, 1938, p. 713-723.

Shannon C.E., « The Synthesis of Two-Terminal Switching Circuits », *Bell System Technical Journal*, vol. 28, 1949, p. 59-98.

Tison P., « Recherche de termes premiers d'une fonction booléenne », *Automatisme*, tome IX, n° 1, janvier 1964.

Tison P., *Théorie des consensus et algorithmes de recherche des bases premières*, Colloque d'algèbre de Boole, Grenoble, janvier 1965.

Tison P., « Algèbre booléenne : théorie des consensus. Recherche des bases premières d'une fonction booléenne », *Automatisme*, tome X, n° 6, juin 1965.

Veith E.W., « A Chart Method for Simplifying Truth Functions », *Proc. ACM*, May 2-3, 1952, p. 127-133.